

AULA 9

BLOCOS LÓGICOS

Profª Letícia Rittner

Circuitos digitais

□ Combinacionais

- ▣ Composto por um conjunto de portas lógicas
- ▣ O valor da saída é função apenas dos valores atuais das entradas

□ Sequenciais

- ▣ Composto por um circuito combinacional mais elementos de memória
- ▣ O valor da saída é função dos valores atuais das entradas e do estado atual do circuito

Circuitos combinacionais

- **Análise**
 - ▣ Dado um circuito, descobrir qual a funcionalidade implementada por ele
- **Síntese**
 - ▣ Dada uma funcionalidade desejada, projetar um circuito digital que a implementa
- **Ferramentas**
 - ▣ Expressão booleana
 - ▣ Tabela verdade
 - ▣ Símbolos esquemáticos
 - ▣ Diagrama de tempo

Circuitos combinacionais

A) Descrição do problema

y é 1 se a é 1, ou se b e c são 1. z é 1 se b ou c é 1, mas não ambos, ou se todos são 1.

B) Tabela verdade


Inputs			Outputs	
a	b	c	y	z
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

C) Expressões booleanas

$$y = a'bc + ab'c' + ab'c + abc' + abc$$

$$z = a'b'c + a'bc' + ab'c + abc' + abc$$

D) Portas lógicas

 

Adaptado da Profa. Alice


PORTAS LÓGICAS

NOT

AND e OR

NAND e NOR

Portas lógicas

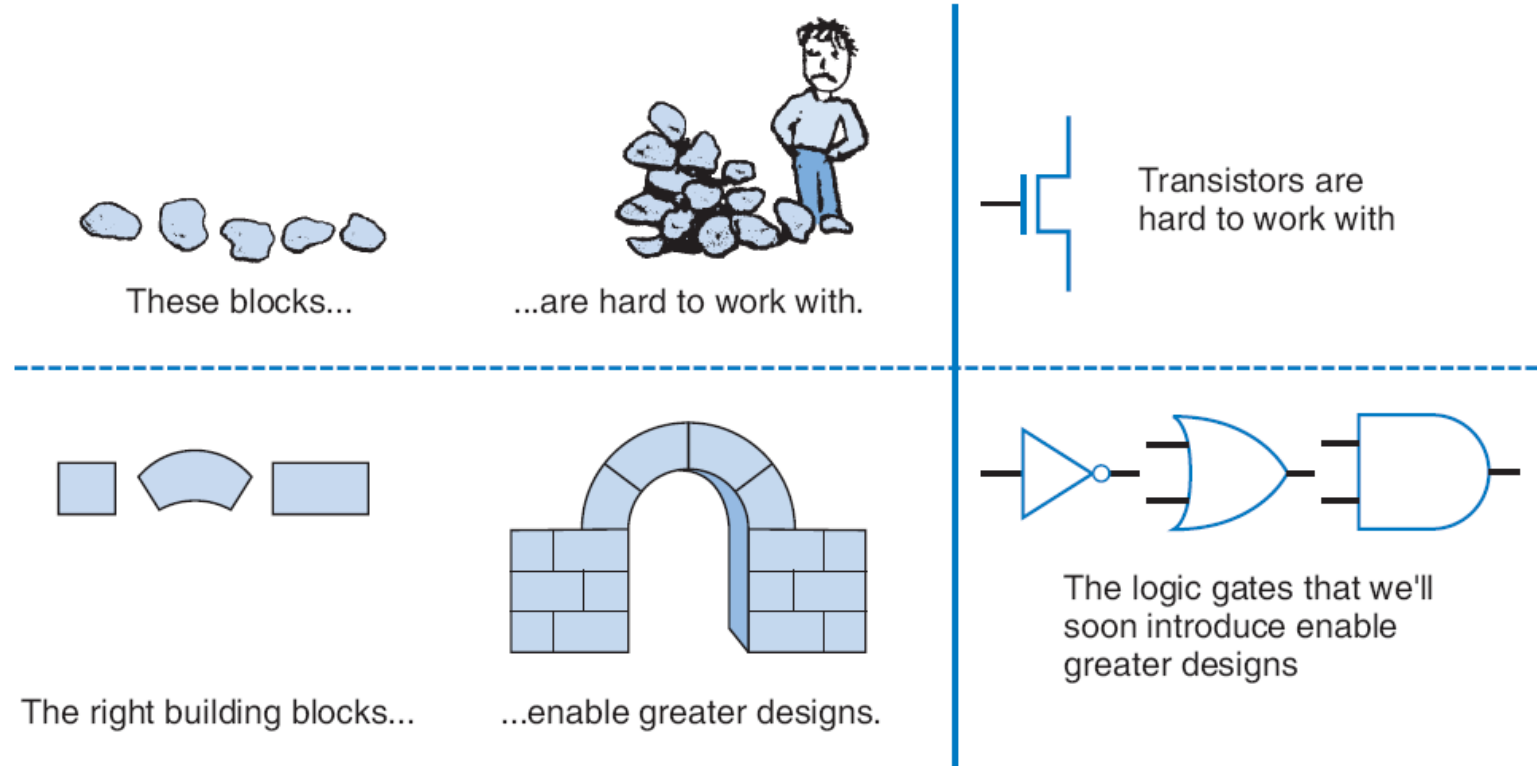

- “Portas lógicas” são melhores elementos básicos do que transistores para a construção de circuitos digitais

Adaptado de Frank Vahid

Significado dos valores verdade


- Níveis de tensão:
 - ▣ ALTO = 5 V = 1
 - ▣ BAIXO = 0 V = 0
- Capacitor carregado (1) ou descarregado (0)
- Chave fechada (1) ou aberta (0)
- Fusível intacto (1) ou queimado (0)



Convenção de **Lógica Positiva**



Adaptado do Prof. Leonardo Abdala

Transistor CMOS

 


nMOS

porta

  


pMOS

porta

 


Adaptado de Frank Vahid

Transistor CMOS: analogia

 


Adaptado de Frank Vahid


Porta NOT

 



x	F
0	1
1	0

 


Porta NOT

 

x	F
0	1
1	0

  


Quando a entrada é 0

 


Quando a entrada é 1


Porta AND

 



x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


Porta AND

 

x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  


Quando 2 entradas são 1

 


Quando 1 entrada é 0


Porta OR

 



x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


Porta OR

 

x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

  



Quando 1 entrada é 0

 




Quando 2 entradas são 0

Porta AND: 3 entradas

□ $F = a.b.c$

  


Exemplo: diagrama de tempo

   


Tocci & Widmer (2011)

Portas NAND e NOR

 

x	y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porta NAND: universalidade

- Qualquer função booleana pode ser implementada usando apenas portas NAND
- Dizemos então que NAND é uma porta universal
- Como conseguimos isso?
 - ▣ Precisamos de AND, OR, e NOT para implementar qualquer função
 - ▣ Bastar implementar AND, OR e NOT a partir de portas NAND



Porta NAND: universalidade

- Precisamos de AND, OR, e NOT
 - ▣ NOT: NAND de 2-entradas (entradas iguais)
 - ▣ AND: NAND seguido de NOT
 - ▣ OR: NAND precedido de NOTs
- Dizemos então que NAND é uma porta universal



Porta NAND




(a)

  

(b)

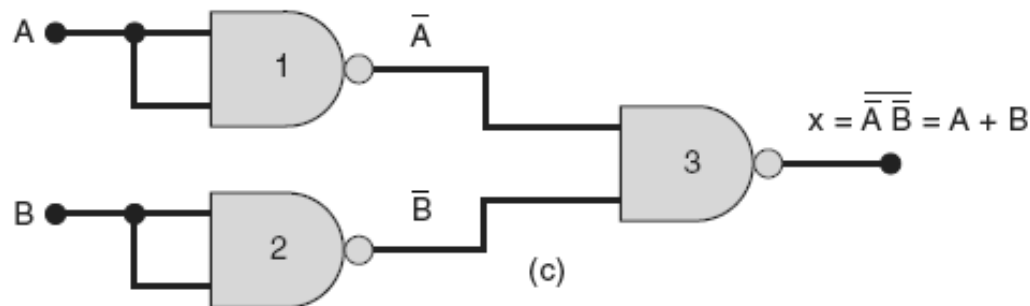 


(c)

 


Tocci & Widmer (2011)


Porta NOR

 




(a)

 

(b)

 


(c)

   

Tocci & Widmer (2011)


Simbologia Alternativa

 

Tocci & Widmer (2011)


Simbologia Alternativa

 - Interpretação dos dois símbolos da porta NAND.



(a)

 Saída vai para o nível BAIXO somente quando todas as entradas forem ALTAS




(b)

Saída é ALTA somente quando qualquer entrada é BAIXA


Tocci & Widmer (2011)

Simbologia Alternativa

 □ Interpretação dos dois símbolos da porta OR



 A saída vai para o nível ALTO quando *qualquer* entrada for para o nível ALTO.






A saída vai para o nível BAIXO somente quando *todas* as entradas forem para o nível BAIXO.

Simbologia Alternativa

Aspectos sobre as equivalências de símbolos lógicos:

- As equivalências podem ser estendidas para portas com qualquer número de entradas.
- Nenhum dos símbolos-padrão tem bolhas em suas entradas, e todos os símbolos alternativos os têm.
- NAND e NOR são portas inversoras
 - Os símbolos padrão e os símbolos alternativos para cada um terão uma bolha sobre a entrada ou a saída.
- Portas AND e OR são portas não inversoras.
 - Os símbolos alternativos para cada um terá bolhas em ambas as entradas e as saídas.

Exemplo

   




A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(d)


Tocci & Widmer (2011)

Exemplo



Tocci & Widmer (2011)

   

Exemplo

 


Após eliminar as
dúplas inversões

  

Para casa

 - No circuito escreva a saída F em função das entradas A , B e C , simplificando quando possível.



Observação: considere lógica TTL, onde entradas “abertas” se comportam como “1”

Para casa

- Encontre o número mínimo de portas NAND de 2 entradas para implementar as expressões a seguir. Desenhe o circuito resultante em cada caso:
 - $Y = A'.B$
 - $Z = A'+B$

Para casa

- Implemente uma porta NOR usando apenas portas NAND