



# MC 613

IC/Unicamp

Prof Sandro Rigo


Prof Guido Araújo

Prof Mario Côrtes



## Elementos de armazenamento: Latches e Flip-flops

- Latches
  - SR e SR chaveado
  - Tipo D
- Flip-flops
  - Mestre-Escravo
  - Tipo D
  - Tipo JK
  - Tipo T
- Comportamento transparente e sensível à borda
- Preset e Clear síncronos e assíncronos


# Latch SR com NORs

 


S	R	Q <sub>a</sub>	Q <sub>b</sub>	
0	0	0/1	1/0	(no change)
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	

  


# Latch SR com NANDs

 

$\sim S$	$\sim R$	$Q_a$	$Q_b$	
1	1	0/1	1/0	(no change)
0	1	1	0	
1	0	0	1	
0	0	1	1	


 


# Latch SR chaveado

 


Clk	S	R	$Q(t+1)$
0	x	x	$Q(t)$ (no change)
1	0	0	$Q(t)$ (no change)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x



Por que?

  


# Latch tipo D chaveado

 



Clk	D	$Q(t + 1)$
0	x	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

  

# Latch tipo D (alternativa)

 

Equivalente a


 
 


# Latches e Flip-Flops: diferenças

- Manifestação da saída Q em função de variações na entrada D:
  - Latch: transparente durante EN (ou Ck) ativos, ou seja, entrada D passa diretamente para a saída Q
  - Flip-Flop: na borda do Clock, o valor presente na entrada D é transferido para Q
- Instante em que o valor da entrada D é armazenado
  - Latch: valor armazenado é o presente na entrada D no instante em que EN (ou Ck) é desativado (operação de latch ou travamento)
  - Flip-Flop: na borda do Clock, o valor presente na entrada D é armazenado





# Flip-Flop D Mestre Escravo

   



Sensível à borda de DESCIDA





# Latch e FF: comportamento comparado

  


# Um Flip-Flop tipo D clássico

  

  
# FF D: borda de subida, com Preset e Clear assíncronos



# Temporização

 


(b) Timing diagram

 



(a) D flip-flop with asynchronous clear

- $T_{su}$ : tempo de guarda antes da borda do clock (de descida, no exemplo) durante o qual a entrada D não deve mudar
- $T_h$ : idem, para depois da borda do clock
- $T_{cQ}$ : tempo até a saída Q mudar depois de uma borda de subida



# FF D com Clear síncrono

 

# Flip-Flop tipo T

  


Equivalente a

  


T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$

# Flip-Flop JK

 

J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

 

Resolve  
problema do SR



# Descrições em VHDL

- Conceito importante: process

```
PROCESS ( A, B )  
  BEGIN  
    .....  -- corpo do processo  
  END PROCESS
```

- Trecho entre Begin e End é executado sequencialmente (a ordem importa)
- O processo é executado concorrentemente como as demais declarações
- O processo é invocado quando muda algum sinal/variável na lista de sensibilidade

# Memória implícita

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY implied IS
    PORT (      A, B      : IN          STD_LOGIC ;
           AeqB      : OUT  STD_LOGIC ) ;
END implied ;

ARCHITECTURE Behavior OF implied IS
BEGIN
    PROCESS ( A, B )
    BEGIN
        IF A = B THEN
            AeqB <= '1' ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



# Latch tipo D chaveado

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY latch IS
    PORT (      D, Clk      : IN  STD_LOGIC ;
           Q      : OUT  STD_LOGIC) ;
END latch ;

ARCHITECTURE Behavior OF latch IS
BEGIN
    PROCESS ( D, Clk )
    BEGIN
        IF Clk = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

# Flip-Flop tipo D

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
    PORT (      D, Clock  : IN   STD_LOGIC ;
           Q          : OUT  STD_LOGIC) ;
END flipflop ;

ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS ( Clock )
    BEGIN
        IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



# FFD com Wait Until

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY flipflop IS
    PORT (    D, Clock    : IN    STD_LOGIC  ;
           Q    : OUT    STD_LOGIC ) ;
END flipflop ;

ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        Q <= D ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



# FFD com Reset assíncrono

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
    PORT ( D, Resetn, Clock : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC) ;
END flipflop ;

ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS ( Resetn, Clock )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= '0' ;
        ELSIF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



# FFD com Reset síncrono

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
    PORT (      D, Resetn, Clock      : IN  STD_LOGIC ;
           Q      : OUT  STD_LOGIC) ;
END flipflop ;

ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= '0' ;
        ELSE
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



# FF-JK c reset assíncrono estrutural

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY ffjk is
    port( J,K, Reset, Clock: in std_logic; Q: out std_logic);
END ffjk;

ARCHITECTURE Estrutural OF ffjk IS
BEGIN
    PROCESS (Clock, Reset)
        VARIABLE temp: std_logic;
    BEGIN
        IF Reset='1' THEN
            temp := '0';
        ELSIF (Clock'event and Clock='1') THEN
            temp := (J AND NOT(temp)) OR (NOT(K) and temp);
        END if;
        Q <= temp;
    END PROCESS;
END Estrutural;
```

Obs: ver netlist gerado pelo Quartus





# FF-JK comportamental

ARCHITECTURE Behavioral of ffjk is

BEGIN

    PROCESS (Clock, Reset)

        VARIABLE temp: std\_logic;

        VARIABLE jk: std\_logic\_vector (2 downto 1);

    BEGIN

        jk := J & K;

        IF Reset='1' THEN temp := '0';

        ELSIF (Clock'event and Clock='1') then

            CASE (jk) is

                WHEN "11" => temp := not (temp);

                WHEN "10" => temp := '1';

                WHEN "01" => temp := '0';

                WHEN others => temp := temp;

            END CASE;

        END if;

        Q <= temp;

    END PROCESS;

END Behavioral;

# Instanciação de FFD de um pacote

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
LIBRARY altera ;
USE altera.maxplus2.all ;

ENTITY flipflop IS
    PORT ( D, Clock : IN      STD_LOGIC ;
          Resetn, Presetn : IN  STD_LOGIC ;
          Q             : OUT  STD_LOGIC ) ;
END flipflop ;



ARCHITECTURE Structure OF flipflop IS
BEGIN
    dff_instance: dff PORT MAP
        ( D, Clock, Resetn, Presetn, Q ) ;
END Structure ;
```

# Tópicos de Registradores

- Construção usando flip-flops
- Clear assíncrono e Enable
- Exemplo de uso em barramento
  
# Registradores

- Conjunto de elementos de memória (flip-flops) utilizados para armazenar  $n$  bits.
- Utilizam em comum os sinais de clock e controle



# 8-bit register with asynchronous clear

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY reg8 IS
    PORT ( D      : IN      STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ;
          Resetn, Clock: IN STD_LOGIC ;
          Q       : OUT     STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ) ;
END reg8 ;

ARCHITECTURE Behavior OF reg8 IS
BEGIN
    PROCESS ( Resetn, Clock )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= "00000000" ;
        ELSIF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```


# *n*-bit register with load

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;


ENTITY regn IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;
    PORT (R : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
          L, Clock : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ) ;
END regn ;

ARCHITECTURE Behavior OF regn IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF L = '1' THEN Q <= R ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

# Registradores em um Barramento

 

# Registradores em um Barramento

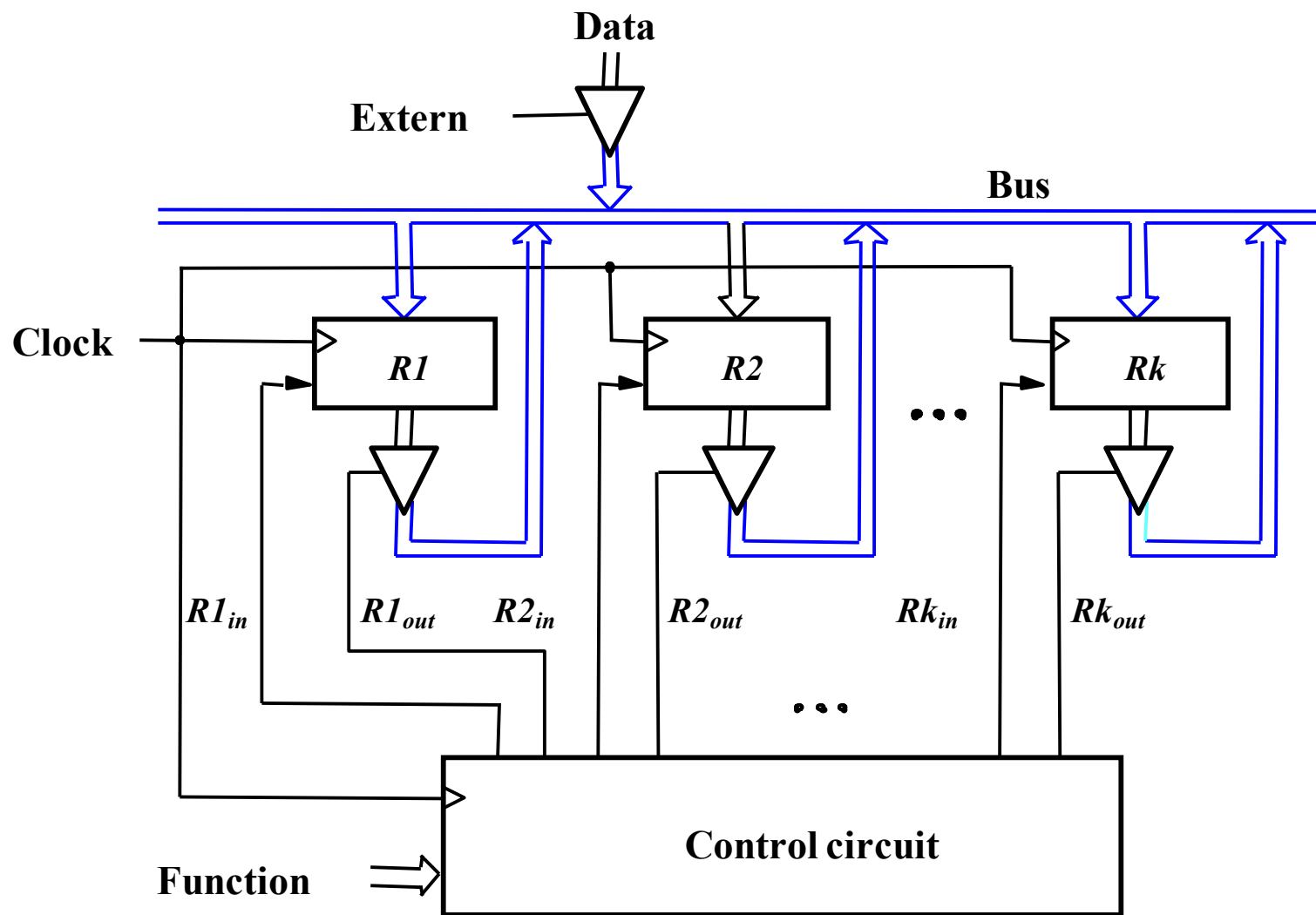





# Buffers tri-state em VHDL

```


LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all

ENTITY zbuffer IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;
    PORT ( X   : IN    STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
          E   : IN    STD_LOGIC ;
          F   : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ) ;
END zbuffer ;

ARCHITECTURE Behavior OF zbuffer IS
BEGIN
    F <= (OTHERS => 'Z') WHEN E = '0' ELSE X ;
END Behavior ;

```

Permite configurar  
parâmetros (n bits)

 

## Construção (OTHERS => '1')

- usada principalmente em vetores para atribuir um mesmo valor para todos os bits (aqui todos 8 bits de  $F \leftarrow 'Z'$ )



# Component Buffer

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
  
PACKAGE ZBuffer_package IS  
  COMPONENT ZBuffer  
    GENERIC (N : INTEGER) ;  
    PORT (X, IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;  
          E: IN STD_LOGIC ;  
          f: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0)) ;  
  END COMPONENT ;  
END ZBuffer_package ;
```

Encapsulando o buffer tri-state em componente  
Precisa informar o tipo do parâmetro N



# Gerando Adaptador 32-bits

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE work.ZBuffer_package.all ;

ENTITY bus32adapter IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 32 ) ;
    PORT (X: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
          Z: IN STD_LOGIC ;
          B: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ) ;
END bus32adapter ;

ARCHITECTURE behavior OF bus32adapter IS
BEGIN
    buf: ZBuffer
        GENERIC MAP( N =>32 )
        port map (X, Z, B) ;
END behavior ;
```