



IC-UNICAMP

MC 613

IC/Unicamp

2018s1

Prof Guido Araújo

Prof Sandro Rigo


Circuitos Combinacionais Típicos



Tópicos

- Multiplexadores
- Decodificadores
- Decodificadores de prioridade
- Conversores de código
- Conversão bin- \rightarrow 7 segmentos


Mux 2:1

 

(a) Graphical symbol

s	f
0	w_0
1	w_1

(b) Truth table

 

(c) Sum-of-products circuit

MUX 2:1 com atribuição selecionada de sinal– VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux2to1 IS
    PORT ( w0, w1, s: IN STD_LOGIC ;
          f : OUT STD_LOGIC ) ;
END mux2to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <=  w0 WHEN '0',
              w1 WHEN OTHERS ;
END Behavior ;
```



MUX 2:1 com atribuição condicional – VHDL

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
  
ENTITY mux2to1 IS  
    PORT ( w0, w1, s : IN STD_LOGIC ;  
          f : OUT  STD_LOGIC ) ;  
END mux2to1 ;  
  
ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS  
BEGIN  
    f <= w0 WHEN s = '0' ELSE w1 ;  
END Behavior ;
```

VHDL: Selected Signal Assignment (Atribuição selecionada de sinal)

- A atribuição a um sinal pode ter vários valores em função de um sinal de “seleção”
 - IMPORTANTE: **todas as combinações^(*)** de valores do sinal de seleção têm que ser explicitamente listadas (como um MUX)
 - Variante: uso do OTHERS
 - Exemplo: sinal de seleção = ctl de 2 bits

```
WITH ctl SELECT
    f <=  w0 WHEN "00",
          w1 WHEN "01",
          w1 WHEN "10",
          w1 WHEN "11";
```

```
WITH ctl SELECT
    f <=w0 WHEN "00",
          w1 WHEN OTHERS
    ;
```

(*) Atenção com o tipo do sinal



VHDL: Atribuição condicional

- Ao contrário do que parece, não é equivalente a “Selected Signal Assignment”
 - As condições listadas após o WHEN não precisam ser mutuamente exclusivas (elas têm prioridade da esquerda para a direita)

- Exemplo com uma condição


```
f <= w0 WHEN ctl = "00" ELSE w1;
```

- Exemplo com 3 condições

```
f <=      w0 WHEN ctl = "00" ELSE  
          w1 WHEN ctl = "01" ELSE  
          w3;
```




Mux 4:1

 

(a) Graphic symbol

s_1	s_0	f
0	0	w_0
0	1	w_1
1	0	w_2
1	1	w_3


(b) Truth table

 

(c) Circuit



Mux 4:1 construído com Mux 2:1

 



MUX 4:1 – VHDL


```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux4to1 IS
    PORT (w0, w1, w2, w3: IN    STD_LOGIC ;
          s: IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0) ;
          f: OUT STD_LOGIC ) ;
END mux4to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux4to1 IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <= w0 WHEN "00",
            w1 WHEN "01",
            w2 WHEN "10",
            w3 WHEN OTHERS ;
END Behavior ;
```



Mux 16:1

 



MUX 4:1 – Declaração de Component

IC-UNICAMP

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
PACKAGE mux4to1_package IS
    COMPONENT mux4to1
        PORT ( w0, w1, w2, w3: IN      STD_LOGIC ;
              s: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0) ;
              f: OUT      STD_LOGIC ) ;
    END COMPONENT ;
END mux4to1_package ;
```

Neste exemplo:

- Declaração de um componente
- Dentro de um “package”
- A ser referenciado posteriormente



MUX 16:1 hierárquico – VHDL (1)

Usa o pacote definido

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
LIBRARY work ;  
USE work.mux4to1_package.all ;  
  
ENTITY mux16to1 IS  
    PORT (w  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 15) ;  
          s  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;  
          f  : OUT   STD_LOGIC ) ;  
END mux16to1 ;
```



MUX 16:1 hierárquico – VHDL (2)

```
ARCHITECTURE Structure OF mux16to1 IS
    SIGNAL m : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ;
BEGIN
    Mux1: mux4to1 PORT MAP
        ( w(0), w(1), w(2), w(3), s(1 DOWNT0 0), m(0) ) ;
    Mux2: mux4to1 PORT MAP
        ( w(4), w(5), w(6), w(7), s(1 DOWNT0 0), m(1) ) ;
    Mux3: mux4to1 PORT MAP
        ( w(8), w(9), w(10), w(11), s(1 DOWNT0 0), m(2) )
;
    Mux4: mux4to1 PORT MAP
        ( w(12), w(13), w(14), w(15), s(1 DOWNT0 0), m(3)
) ;
    Mux5: mux4to1 PORT MAP
        ( m(0), m(1), m(2), m(3), s(3 DOWNT0 2), f ) ;
END Structure ;
```



MUX 16:1 com GENERATE (1)

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE work.mux4to1_package.all ;

ENTITY mux16to1 IS
    PORT (    w      : IN  STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 15) ;
            s      : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
            f      : OUT   STD_LOGIC ) ;
END mux16to1 ;
```



MUX 16:1 com GENERATE (2)

ARCHITECTURE Structure OF mux16to1 IS

SIGNAL m : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ;

BEGIN

G1: **FOR i IN 0 TO 3 GENERATE**

Muxes: mux4to1 PORT MAP (

w(4*i), w(4*i+1), w(4*i+2),

w(4*i+3), s(1 DOWNT0 0), m(i)) ;


END GENERATE ;

Mux5: mux4to1 PORT MAP


(m(0), m(1), m(2), m(3), s(3 DOWNT0 2), f) ;

END Structure ;

Chave crossbar implementada c/ Mux

 


(a) A 2x2 crossbar switch

 

(b) Implementation using multiplexers



Decodificadores

 


Decodificador n -to- 2^n




Decod. 2:4

En	w_1	w_0	y_0	y_1	y_2	y_3
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	0	0	0

(a) Truth table

 

(b) Graphic symbol

 

(c) Logic circuit




Decoder 2:4 – VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY dec2to4 IS
    PORT (w  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
          En : IN  STD_LOGIC ;
          y  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ) ;
END dec2to4 ;


ARCHITECTURE Behavior OF dec2to4 IS
    SIGNAL Enw : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) ;
BEGIN
    Enw <= En & w ;
    WITH Enw SELECT
        y <= "1000" WHEN "100",
            "0100" WHEN "101",
            "0010" WHEN "110",
            "0001" WHEN "111",
            "0000" WHEN OTHERS ;
END Behavior ;
```

Um Decod. 3:8 usando decod. 2:4

 



Decod. 4:16 usando árvore de decod.

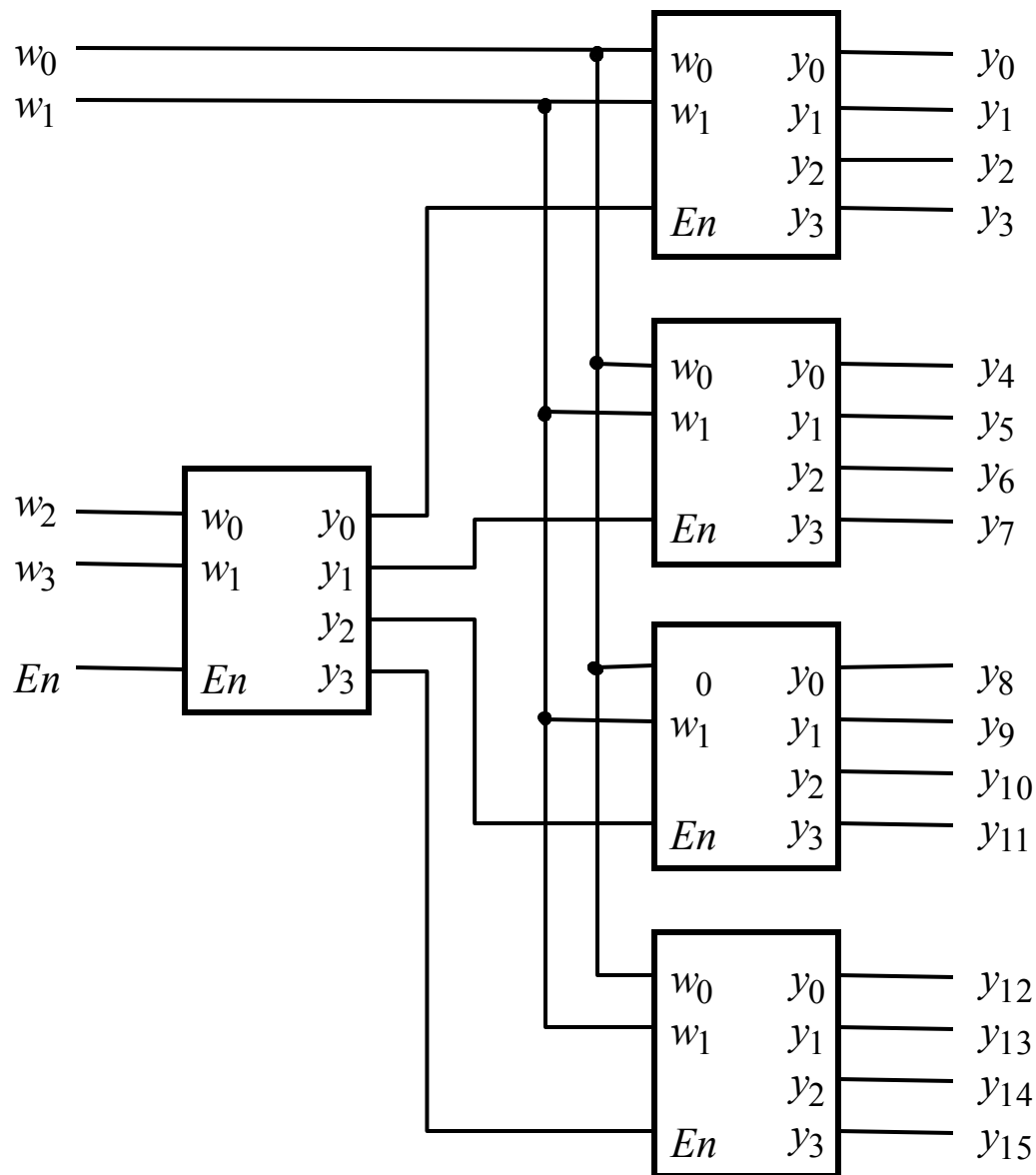



Decodificador 4:16 – projeto hierárquico (1)

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY dec4to16 IS
    PORT (    w    : IN          STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
            En  : IN          STD_LOGIC ;
            y   : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 15) ) ;
END dec4to16 ;

ARCHITECTURE Structure OF dec4to16 IS
    COMPONENT dec2to4
        PORT (    w    : IN          STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0)
              En  : IN          STD_LOGIC ;
              y   : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ) ;
    END COMPONENT ;
```




Decodificador 4:16 – projeto hierárquico (2)

```
SIGNAL m : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ;  
BEGIN  
  G1: FOR i IN 0 TO 3 GENERATE  
    Dec_ri: dec2to4 PORT MAP  
      ( w(1 DOWNT0 0), m(i), y(4*i TO 4*i+3) );  
  G2: IF i=3 GENERATE  
    Dec_left: dec2to4 PORT MAP  
      ( w(i DOWNT0 i-1), En, m ) ;  
  END GENERATE ;  
END GENERATE ;  
END Structure ;
```




Codificadores

 


Codificador 2^n -to- n



Codificador 4:2

w_3	w_2	w_1	w_0	y_1	y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

(a) Truth table


 


(b) Circuit




Outro codificador 4:2


w_3	w_2	w_1	w_0	y_1	y_0	z
0	0	0	0	d	d	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1

  

 Conversor Bin \rightarrow BCD (7 segmentos)



(b) 7-segment display

 

(a) Code converter

w_3	w_2	w_1	w_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

(c) Truth table



Implementação convencional

Segment a

	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

Segment f

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	1	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

Segment g

	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

Segment e

	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	0	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

Segment d


	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	0	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	1

Segment b

	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	1
10	0	1	1	0

Segment c

	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	1	0	1	0

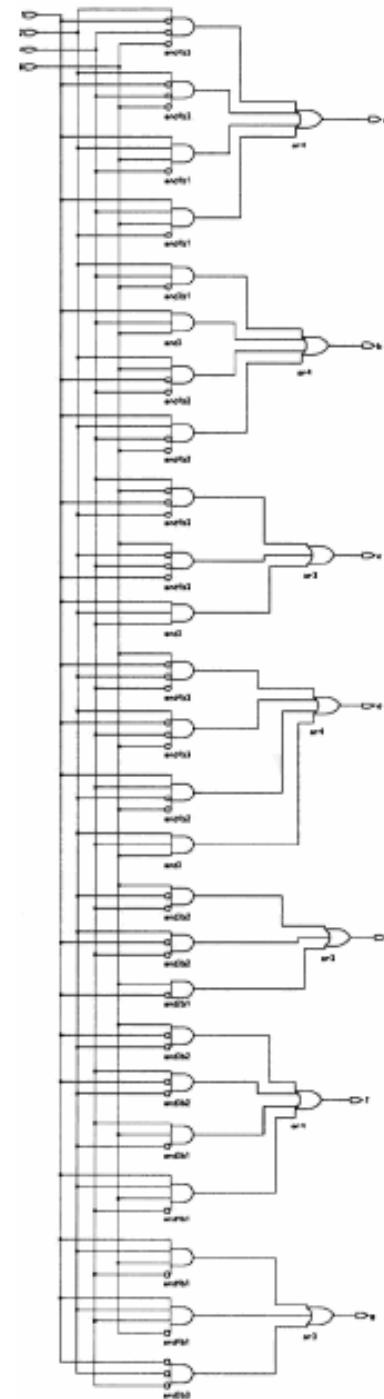




Implementação VHDL

- Implementar de forma mais elegante
- Usando a construção do tipo

```
WITH num SELECT
  leds <=
    "1111110" WHEN "0000",
    "0110000" WHEN "0001" ,
    .....
```



Comparador de 4 bits

 



Comparador de 4 bits – VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY compare IS
    PORT (A, B: IN      STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
          AeqB, AgtB, AltB : OUT      STD_LOGIC ) ;
END compare ;

ARCHITECTURE Behavior OF compare IS
BEGIN
    AeqB <= '1' WHEN A = B ELSE '0' ;
    AgtB <= '1' WHEN A > B ELSE '0' ;
    AltB <= '1' WHEN A < B ELSE '0' ;
END Behavior ;
```




Comparador de 4 bits (signed) – VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_arith.all ;

ENTITY compare IS
    PORT (A, B: IN      SIGNED (3 DOWNT0 0) ;
          AeqB, AgtB, AltB : OUT      STD_LOGIC ) ;
END compare ;

ARCHITECTURE Behavior OF compare IS
BEGIN
    AeqB <= '1' WHEN A = B ELSE '0' ;
    AgtB <= '1' WHEN A > B ELSE '0' ;
    AltB <= '1' WHEN A < B ELSE '0' ;
END Behavior ;
```



Números com sinal

- PORT (A, B: IN **SIGNED** (3 DOWNT0 0)
- Necessita da biblioteca
 - **USE ieee.std_logic_arith.all**
- Qual é o efeito nos valores de **AeqB**, **AgtB**, **AltB**?



Codificador de prioridade – VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY priority IS
    PORT (w   : IN   STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
          y   : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0) ;
          z   : OUT   STD_LOGIC ) ;
END priority ;

ARCHITECTURE Behavior OF priority IS
BEGIN
    y <= "11" WHEN w(3) = '1' ELSE
        "10" WHEN w(2) = '1' ELSE
        "01" WHEN w(1) = '1' ELSE
        "00" ;
    z <= '0' WHEN w = "0000" ELSE '1' ;
END Behavior ;
```



Codificador de prioridade – ineficiente (1)

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
  
ENTITY priority IS  
    PORT ( w: IN      STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;  
          y : OUT     STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;  
          z : OUT     STD_LOGIC ) ;  
END priority ;
```



Codificador de prioridade – ineficiente (2)

```
ARCHITECTURE Behavior OF priority IS
BEGIN
    WITH w SELECT
        y <="00" WHEN "0001",
            "01" WHEN "0010",
            "01" WHEN "0011",
            "10" WHEN "0100",
            "10" WHEN "0101",
            "10" WHEN "0110",
            "10" WHEN "0111",
            "11" WHEN OTHERS ;
    WITH w SELECT
        z <=      '0' WHEN "0000",
            '1' WHEN OTHERS ;
END Behavior ;
```



GENERIC – n-bit adder

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE work.fulladd_package.all ;

ENTITY addern IS
    GENERIC ( n : INTEGER := 4 ) ;
    PORT ( Cin   : IN    STD_LOGIC ;
          X, Y   : IN    STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0) ;
          S      : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0) ;
          Cout   : OUT   STD_LOGIC ) ;
END addern ;

ARCHITECTURE Structure OF addern IS
    SIGNAL C : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO n) ;
BEGIN
    C(0) <= Cin ;
    Generate_label:
    FOR i IN 0 TO n-1 GENERATE
        stage: fulladd PORT MAP ( C(i), X(i), Y(i), S(i), C(i+1) ) ;
    END GENERATE ;
    Cout <= C(4) ;
END Structure ;
```



GENERIC – Instantiation e Port Map

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
LIBRARY lpm ;
USE lpm.lpm_components.all ;

ENTITY adderLPM IS
    PORT ( Cin    : IN    STD_LOGIC ;
          X, Y    : IN    STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
          S      : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
          Cout   : OUT   STD_LOGIC ) ;
END adderLPM ;

ARCHITECTURE Structure OF adderLPM IS
BEGIN
    instance: lpm_add_sub
        GENERIC MAP (LPM_WIDTH => 4)
        PORT MAP (
            dataa => X, datab => Y, Cin => Cin, result => S, Cout => Cout ) ;
END Structure ;
```

Instatiating a 4-bit adder from the LPM library



VHDL: comandos sequenciais

- Visto até agora: comandos concorrentes
 - Ordem entre os comandos não importa
 - Analogia com componentes eletrônicos
- Novo conceito: process

```
C <= D and E;
```

```
PROCESS ( A, B )
```

```
  VARIABLE  x: STD_LOGIC
```

```
  BEGIN
```

```
      .....  -- corpo do processo
```

```
  END PROCESS ;
```

```
E <= A or B;
```




Algumas características de processo

- Trecho entre Begin e End é executado sequencialmente (a ordem importa)
- O processo é executado concorrentemente como as demais declarações (3 comandos concorrentes no exemplo)
- O processo é invocado quando muda algum sinal/variável na lista de sensibilidade (A,B)
- VARIABLE: possível somente dentro de processos
 - Atribuição `x := '1'`
 - Escopo somente dentro do processo
 - Para usar valor fora do processo, atribuir para um sinal
- Sinais são escalonados ao longo dos comandos do processo e só atribuídos no final

```
C <= D and E;
```

```
PROCESS ( A, B )
```

```
    VARIABLE  x: STD_LOGIC
```

```
    BEGIN
```

```
        .....-- corpo do processo
```

```
    END PROCESS ;
```

```
E <= A or B;
```

Processos: uso em circuitos digitais

- Principal aplicação
 - Descrição de circuitos sequenciais (a ser visto nas próximas aulas)
 - Implementação de funções complexas
- Mas também é possível implementar circuitos combinacionais




MUX 2:1 com if-then-else

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux2to1 IS
    PORT ( w0, w1, s : IN  STD_LOGIC ;
           f          : OUT   STD_LOGIC ) ;
END mux2to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    PROCESS ( w0, w1, s )
    BEGIN
        IF s = '0' THEN
            f <= w0 ;
        ELSE
            f <= w1 ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

 



MUX 2:1 alternativo

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux2to1 IS
    PORT (    w0, w1, s    : IN  STD_LOGIC ;
           f              : OUT   STD_LOGIC ) ;
END mux2to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    PROCESS ( w0, w1, s )
    BEGIN
        f <= w0 ;
        IF s = '1' THEN
            f <= w1 ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



MUX 2:1 com CASE


```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux2to1 IS
    PORT (w0, w1, s : IN      STD_LOGIC ;
          f          : OUT    STD_LOGIC ) ;
END mux2to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    PROCESS ( w0, w1, s )
    BEGIN
        CASE s IS
            WHEN '0' =>
                f <= w0 ;
            WHEN OTHERS =>
                f <= w1 ;
        END CASE ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



Decodificador 2:4 – com processo (1)

 

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY dec2to4 IS
    PORT (w  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
          En : IN  STD_LOGIC ;
          y  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ) ;
END dec2to4 ;
```



Decodificador 2:4 – com processo (2)

ARCHITECTURE Behavior OF dec2to4 IS

BEGIN

PROCESS (w, En)

BEGIN

IF En = '1' THEN

CASE w IS

WHEN "00" => y <= "1000" ;

WHEN "01" => y <= "0100" ;

WHEN "10" => y <= "0010" ;

WHEN OTHERS => y <= "0001" ;

END CASE ;

ELSE


y <= "0000" ;

END IF ;

END PROCESS ;

END Behavior ;

BCD \rightarrow 7 segmentos (1)

 

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY seg7 IS
    PORT (bcd : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
          leds: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 7) ) ;
END seg7 ;
ARCHITECTURE Behavior OF seg7 IS
```




BCD → 7 segmentos (2)

ARCHITECTURE Behavior OF seg7 IS

BEGIN

PROCESS (bcd)

BEGIN

CASE bcd IS	--	abcdefg			
WHEN "0000"	=>	leds	<=	"1111110"	;
WHEN "0001"	=>	leds	<=	"0110000"	;
WHEN "0010"	=>	leds	<=	"1101101"	;
WHEN "0011"	=>	leds	<=	"1111001"	;
WHEN "0100"	=>	leds	<=	"0110011"	;
WHEN "0101"	=>	leds	<=	"1011011"	;
WHEN "0110"	=>	leds	<=	"1011111"	;
WHEN "0111"	=>	leds	<=	"1110000"	;
WHEN "1000"	=>	leds	<=	"1111111"	;
WHEN "1001"	=>	leds	<=	"1110011"	;
WHEN OTHERS	=>	leds	<=	"-----"	;

END CASE ;

END PROCESS ;

END Behavior ;

Don't care



Codificador prioridade (1)

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY priority IS
    PORT ( w      : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
           y      : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
           z      : OUT  STD_LOGIC ) ;
END priority ;
```



Codificador prioridade (1)

ARCHITECTURE Behavior OF priority IS
BEGIN

 PROCESS (w)

 BEGIN

 IF w(3) = '1' THEN

 y <= "11" ;

ELSIF w(2) = '1' THEN

 y <= "10" ;

ELSIF w(1) = '1' THEN

 y <= "01" ;

 ELSE

 y <= "00" ;

 END IF ;

 END PROCESS ;

 z <= '0' WHEN w = "0000" ELSE '1' ;

END Behavior ;



Outro codificador prioridade (1)

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
  
ENTITY priority IS  
    PORT (    w      : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;  
           y  : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0) ;  
           z  : OUT   STD_LOGIC ) ;  
END priority ;
```



Outro codificador prioridade (1)

```
ARCHITECTURE Behavior OF priority IS
BEGIN
    PROCESS ( w )
    BEGIN
        y <= "00" ;
        IF w(1) = '1' THEN y <= "01" ; END IF ;
        IF w(2) = '1' THEN y <= "10" ; END IF ;
        IF w(3) = '1' THEN y <= "11" ; END IF ;

        z <= '1' ;
        IF w = "0000" THEN z <= '0' ; END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Erros comuns no uso de processo



IC-UNICAMP

- Memória implícita
- Atribuição múltipla de um sinal dentro de um processo
- Feedback de sinal: oscilação



Problema: Comparador de 1 bit

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;


ENTITY implied IS
    PORT (      A, B      : IN      STD_LOGIC ;
           AeqB      : OUT STD_LOGIC ) ;
END implied ;

ARCHITECTURE Behavior OF implied IS
BEGIN
    PROCESS ( A, B )
    BEGIN
        IF A = B THEN
            AeqB <= '1' ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



 Problema: memória implícita

```
...  
PROCESS ( A, B )  
BEGIN  
    IF A = B THEN  
        AeqB <= '1' ;  
    END IF ;  
END PROCESS ;  
...
```





Comparador de 1 bit corrigido

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY compare1 IS
    PORT (      A, B  : IN      STD_LOGIC ;
           AeqB  : OUT STD_LOGIC ) ;
END compare1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF compare1 IS
BEGIN
    PROCESS ( A, B )
    BEGIN
        AeqB <= '0' ;
        IF A = B THEN
            AeqB <= '1' ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



Contador de 1s

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
  
ENTITY numbits IS  
    PORT ( X : IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 3) ;  
          Count : BUFFER INTEGER RANGE 0 TO 3 ) ;  
END numbits ;
```

Intenção: iniciar sinal Count com 0 e
incrementar a cada '1' encontrado no vetor X



Contador de 1s: 2 problemas

Realimentação → oscilação

ARCHITECTURE Behavior OF numbitt

BEGIN

PROCESS (X) -- conta n° de 1s em X

BEGIN

Count <= 0 ; -- o 0 em aspas é decimal

FOR i **IN** 1 **TO** 3 **LOOP**

IF X(i) = '1' THEN

Count <= Count + 1 ;

END IF ;

END LOOP ;

END PROCESS ;

END Behavior ;

Dupla atribuição de Count → só a última vai ser atribuída



Contador de 1s: corrigido

ARCHITECTURE Behavior OF Numbits IS

BEGIN

PROCESS (X) -- conta n° de 1s em X

VARIABLE TMP : INTEGER ;

BEGIN

 Tmp := 0 ;

 FOR i IN 1 TO 3 LOOP

 IF X(i) = '1' THEN

 Tmp := Tmp + 1 ;

 END IF ;

 END LOOP ;

 Count <= Tmp ;

END PROCESS ;

END Behavior ;



IC-UNICAMP

Operator Class	Operator
Highest precedence Miscellaneous	**, ABS, NOT
Multiplying	*, /, MOD, REM
Sign	+, -
Adding	+, -, &
Relational	=, /=, <, <=, >, >=
Lowest precedence Logical	AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR

- Dentro da mesma classe: da esquerda para a direita
 - $a \text{ AND } b \text{ OR } c$ ----→ inválido
 - usar
 - $(a \text{ AND } b) \text{ OR } c$ ou
 - $a \text{ AND } (b \text{ OR } c)$
- Recomendável: usar parênteses explicitamente



Construções de VHDL vistas nesta aula

- Selected Signal Assignment:

```
WITH ctl SELECT f <= w0 WHEN '0', w1 WHEN OTHERS
```

- Conceito de OTHERS na atribuição
- Atribuição condicional de sinal

```
f <= w0 WHEN ctl = '0' ELSE w3;
```

- Componentes e packages
- GENERATE
- OTHERS => '1'
- Tipo Signed
- Biblioteca std_logic_arith
- Vetores de bits: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0)
- Generic



Construções de VHDL vistas nesta aula

- Conceito de processo e comandos sequenciais
- Construções internas ao processo
 - Variáveis
 - **IF .. THEN ELSIF .. THEN ELSE ..**
 - **CASE .. IS WHEN .. => ..**