



IC-UNICAMP

# MC 613

IC/Unicamp

2018s1

Prof Guido Araújo

Prof Sandro Rigo

## Circuitos combinacionais

# Tópicos

- Conceitos básicos de projeto de circuitos combinacionais
  - Tabela verdade
  - Soma de produtos
  - Álgebra Booleana
  - Mintermos e implicantes principais
  - Mapa de Karnaugh e minimização


# Tipos de Circuitos Lógicos

- Combinacional

- Sem memória
- As saídas são determinadas pelos valores correntes das entradas

- Seqüencial

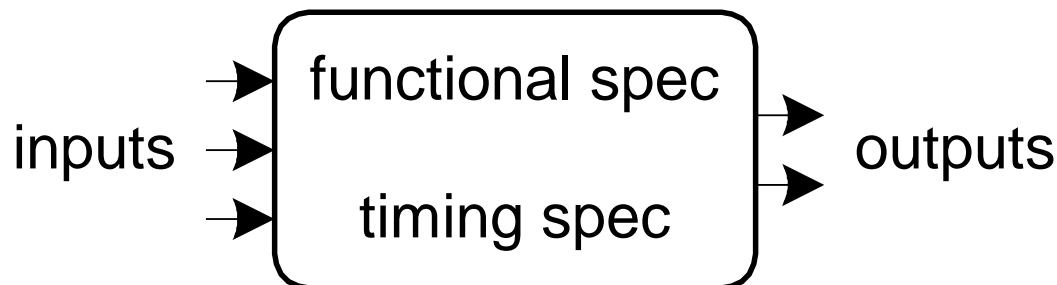- Tem memória
- As saídas são determinadas pelos valores anteriores e correntes das entradas



# Forma Soma-de-Produtos (SOP)



IC-UNICAMP

- Toda equação booleana pode ser descrita na forma SOP
- Cada linha da tabela verdade é associada a um **mintermo**
- Um **mintermo** é um produto (AND) de literais
- Cada **mintermo** é TRUE (1) para uma dada linha (e somente para essa linha)
- A função é formada pelo OR dos **mintermos** para os quais a saída é TRUE (1)
- Assim, a função é a soma (OR) de produtos (termos AND)

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>	minterm
0	0	0	$\overline{A} \overline{B}$
0	1	1	$\overline{A} B$
1	0	0	$A \overline{B}$
1	1	1	$A B$

$$Y = F(A, B, C) = \overline{A}B + AB$$



# Terminologia

- **Literal** - Uma variável complementada ou não em um termo produto (ou termo soma)
- **Implicante** – Um termo produto que implementa um ou mais 1's da função. Exemplo: um mintermo é um implicante; um produto gerado pela simplificação de uma variável de dois mintermos é um implicante.
- **Implicante Principal** – Um implicante que não pode ser simplificado em outro implicante com menos literais.
- **Implicante Essencial** – Implicante Principal que é imprescindível na realização da função (existe pelo menos um “1” que só é coberto por ele).
- **Cobertura** – Uma coleção de implicantes que implementam a função (implementam todos os 1's da função).
- **Custo** – número de portas + número de entradas de todas as portas (assumiremos que as entradas primárias estão disponíveis tanto na forma verdadeira quanto complementada).

# Forma Produto-de-Somas (POS)



IC-UNICAMP

- Toda equação booleana pode ser descrita na forma POS
- Cada linha da tabela verdade é associada a um maxtermo
- Um maxtermo é uma soma (OR) de literais
- cada maxtermo é FALSE (0) para uma dada linha (e somente para essa linha)
- A função é formada pelo AND dos maxtermos para os quais a saída é False (0)
- Assim, a função é um produto (AND) de soma (termos OR)

A	B	Y	maxterm
0	0	0	$A + B$
0	1	1	$A + \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A} + B$
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B}$

$$Y = F(A, B, C) = (A + B)(\overline{A} + B)$$

# Álgebra Booleana

- Conjunto de Axiomas e Teoremas: usados para simplificar equações Booleanas
- Similar à álgebra regular, porém mais simples em muitos casos já que as variáveis só podem ter dois valores (1 ou 0)
- Axiomas e Teoremas obedecem aos princípios da dualidade:
  - Trocando-se ANDs por Ors (e vice-versa) e 0's por 1's (e vice-versa)



# Axiomas e Teoremas

Axiom		Dual		Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	A1'	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary field
A2	$\overline{0} = 1$	A2'	$\overline{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	A3'	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	A4'	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	A5'	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR

Theorem		Dual		Name
T1	$B \bullet 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	T3'	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$		Involution
T5	$B \bullet \overline{B} = 0$	T5'	$B + \overline{B} = 1$	Complements









# Teoremas

Theorem		Dual		Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	T6'	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	T7'	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$(B \bullet C) + B \bullet D = B \bullet (C + D)$	T8'	$(B + C) \bullet (B + D) = B + (C \bullet D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	T9'	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \overline{C}) = B$	T10'	$(B + C) \bullet (B + \overline{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\overline{B} \bullet D) + (C \bullet D)$ $= B \bullet C + \overline{B} \bullet D$	T11'	$(B + C) \bullet (\overline{B} + D) \bullet (C + D)$ $= (B + C) \bullet (\overline{B} + D)$	Consensus
T12	$\overline{B_0 \bullet B_1 \bullet B_2 \dots}$ $= (\overline{B_0} + \overline{B_1} + \overline{B_2} \dots)$	T12'	$\overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots}$ $= (\overline{B_0} \bullet \overline{B_1} \bullet \overline{B_2})$	De Morgan's Theorem



# Técnica Bubble Pushing

 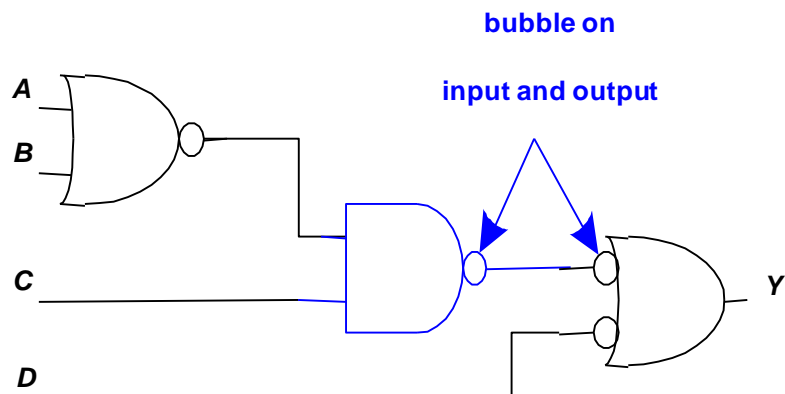 
 


$$Y = \bar{A} \bar{B} C + \bar{D}$$

# Tabela verdade

- AND e OR de 3 entradas
  - $2^3$  combinações ou mintermos

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$	$x_1 + x_2 + x_3$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

  

# Tabela verdade, mintermos


Tabela verdade

$x_1$	$x_2$	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1


Soma de produtos canônica

$$f = \Sigma (0, 1, 3)$$

Implementação direta dos mintermos

 

Implementação de custo mínimo

 

# Tabela verdade e Mapa de Karnaugh

$x_1$	$x_2$	
0	0	$m_0$
0	1	$m_1$
1	0	$m_2$
1	1	$m_3$

(a) Truth table

		$x_1$	0	1
$x_2$	0		$m_0$	$m_2$
	1		$m_1$	$m_3$

(b) Karnaugh map

# Procedimento para minimização

- Tabela verdade  $\rightarrow$  mintermos
- Mapa de Karnaugh
- Identificar os implicantes principais para cobertura de todos os mintermos
- Identificar quais são essenciais e selecioná-los
- Verificar quais mintermos não foram cobertos pelos implicantes essenciais
- Selecionar implicantes principais para cobrir esses mintermos não cobertos

# Mapa de Karnaugh e 3 variáveis

$x_1$	$x_2$	$x_3$	
0	0	0	$m_0$
0	0	1	$m_1$
0	1	0	$m_2$
0	1	1	$m_3$
1	0	0	$m_4$
1	0	1	$m_5$
1	1	0	$m_6$
1	1	1	$m_7$


(a) Truth table

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
$x_3$	0	$m_0$	$m_2$	$m_6$	$m_4$
	1	$m_1$	$m_3$	$m_7$	$m_5$


(b) Karnaugh map

# Exemplos de funções de 3 variáveis

Função da Fig. 2.18

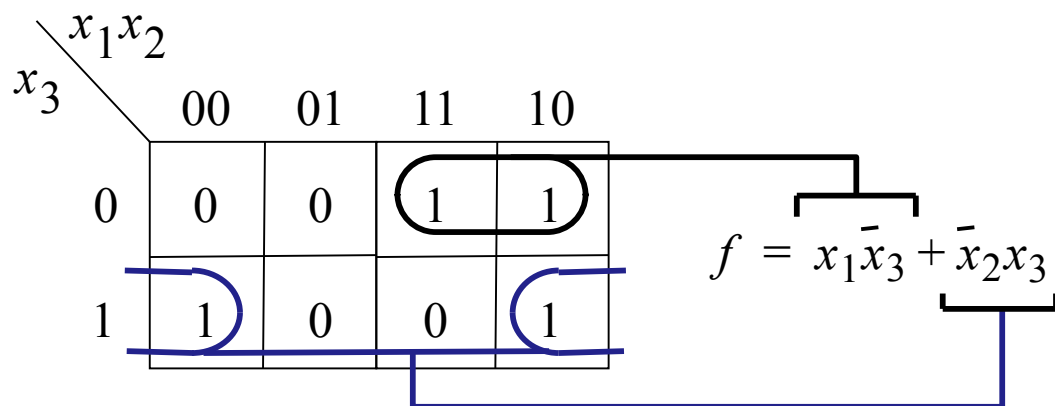

Função da Fig. 4.1

 







# Karnaugh: 4 variáveis


		$x_1$			
		$x_1 x_2$			
$x_3 x_4$		00	01	11	10
$x_3$	00	$m_0$	$m_4$	$m_{12}$	$m_8$
	01	$m_1$	$m_5$	$m_{13}$	$m_9$
	11	$m_3$	$m_7$	$m_{15}$	$m_{11}$
	10	$m_2$	$m_6$	$m_{14}$	$m_{10}$

Diagram illustrating a 4-variable Karnaugh map (K-map) for variables  $x_1, x_2, x_3, x_4$ . The map is a 4x4 grid of cells, each labeled with a minterm  $m_i$ . The columns are labeled by  $x_1 x_2$  (00, 01, 11, 10) and the rows by  $x_3 x_4$  (00, 01, 11, 10). The variables  $x_1$  and  $x_2$  are grouped horizontally, and  $x_3$  and  $x_4$  are grouped vertically.

# Exemplos de M.K. de 4 variáveis

    


# Mapa de Karnaugh de 5 variáveis

 
 
# Implicante principal essencial

- Implicante principal é essencial se for o único a cobrir algum mintermo
- Exemplo:  $f = \Sigma m(2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14)$ 
  - 5 implicantes principais
  - somente 3 são essenciais\*
    - $\bar{x}_2 x_3$  devido a m11
    - $x_3 \bar{x}_4$  devido a m14
    - $x_2 \bar{x}_3 x_4$  devido a m13
  - faltou somente cobrir m7, e há 2 impl princ  $\rightarrow$  escolher menor custo
  - $f = \bar{x}_2 x_3 + x_3 \bar{x}_4 + x_2 \bar{x}_3 x_4 + \bar{x}_1 x_3$



# Uso de don't care

$x_1x_2$		$x_3x_4$			
$x_3x_4$		00	01	11	10
	00	0	1	d	0
	01	0	1	d	0
	11	0	0	d	0
	10	1	1	d	1

$x_2\bar{x}_3$  (points to the green group in the first two rows)  
 $x_3\bar{x}_4$  (points to the blue group in the last row)

(a) SOP implementation

$x_1x_2$		$x_3x_4$			
$x_3x_4$		00	01	11	10
	00	0	1	d	0
	01	0	1	d	0
	11	0	0	d	0
	10	1	1	d	1


$(x_2 + x_3)$  (points to the green group in the first two rows)  
 $(\bar{x}_3 + \bar{x}_4)$  (points to the blue group in the last row)

(b) POS implementation

$$f = \Sigma m(2, 4, 5, 6, 10) + D(12, 13, 14, 15)$$

 
# Timing

- Delay: atraso entre a mudança na entrada e na saída
- Um dos maiores desafios em projeto de circuitos: tornar o circuito mais rápido


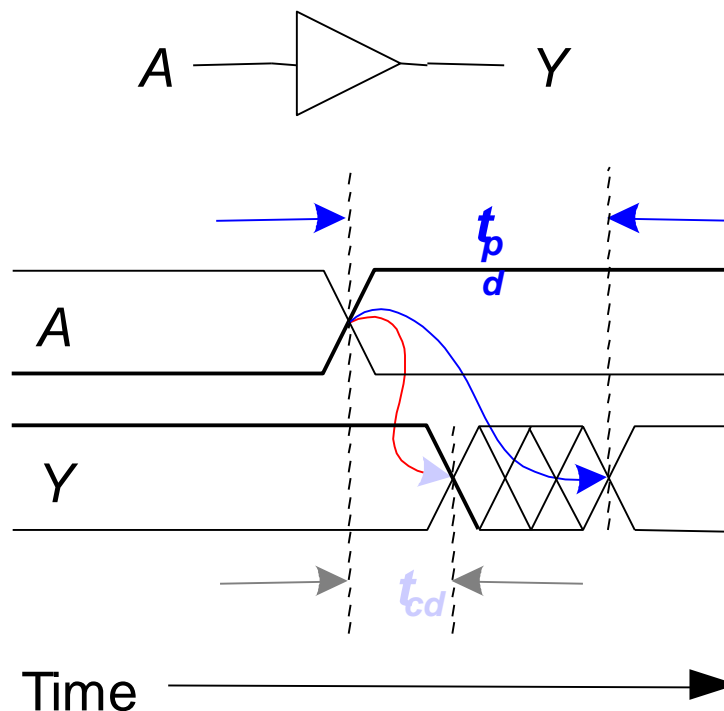
# Delay: Propagação e Contaminação

- Propagation delay:  $t_{pd} = \max$  delay da entrada à saída
- Contamination delay:  $t_{cd} = \min$  delay da entrada à saída




# Delay: Propagação e Contaminação

- Os atrasos são causados por
  - Capacitância e
  - Resistências no circuito
- Razões porque  $t_{pd}$  and  $t_{cd}$  podem ser diferentes:
  - Diferentes tempos de subida (*rising*) e de descida (*falling*)
  - Múltiplas entradas e saídas, algumas podem ser mais rápidas do que as outras
  - Circuito mais lento quando quente e mais rápido quando frio



# Caminhos: Críticos e Curtos

 


**Critical (Long) Path:**  $t_{pd} = 2t_{pd\_AND} + t_{pd\_OR}$

**Short Path:**  $t_{cd} = t_{cd\_AND}$

# Glitches

- Um **glitch** ocorre quando uma mudança em uma entrada causa múltiplas mudanças na saída
- **Glitches** não causam problemas se seguirmos as convenções de projetos síncronos
- É importante reconhecer um **glitch** quando se vê um em uma simulação ou em um osciloscópio



# Exemplo de Glitch

 

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$



# Exemplo de Glitch (cont.)

  

# Exemplo de Glitch (cont.)

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0


$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$

  

# Exemplo de Glitch (cont.)

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

 $\bar{A}\bar{C}$  →  $Y = \bar{A}\bar{B} + BC + \bar{A}C$



# VHDL: introdução

- Linguagem de descrição de hardware: suporte para simulação e síntese (padrão IEEE)
- Como representar circuito combinacional simples?

# Modelo completo de um circuito



IC-UNICAMP

```
Library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
Entity exemplo IS
```

```
    Port (a, b, c : IN std_logic;  
          f : OUT std_logic);
```

```
End exemplo;
```

```
Architecture estrutural OF exemplo IS
```

```
    signal d, e : std_logic;
```


```
Begin
```

```
    f <= d or e;
```

```
    d <= a and not(b);
```

```
    e <= b and c;
```

```
End estrutural
```

 



# Principais blocos



IC-UNICAMP

```
Library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

Cabeçalho:

- bibliotecas em uso

Entity exemplo IS

```
    Port (a, b, c : IN std_logic;  
          f : OUT std_logic);  
End exemplo;
```

Entity:

- Define o nome
- Define as interfaces
- Ports Inputs/Outputs
- Tipos de sinal

Architecture estrutural OF exemplo IS

```
    signal d, e : std_logic;  
Begin  
    f <= d or e;  
    d <= a and (not b);  
    e <= b and c;  
End estrutural
```

Architecture:

- Descreve conteúdo funcional do componente
- Possíveis mais de uma
- Definição de sinais internos
- Atribuição de sinais
- Ordem importa??

# Conceitos básicos

- Sinais (no exemplo são os sinais: a, b, c, d, e, f)
  - Representam os “fios” do circuito

- Alguns tipos dos sinais

```
type bit is ('0', '1');
```

```
type std_logic is (
```

```
    'U', -- não iniciado (unitialized)
```

```
    'X', -- desconhecido (unknow) forte
```

```
    '0', -- zero forte
```

```
    '1', -- um forte
```

```
    'Z', -- alta impedância (tri-state)
```

```
    'W', -- desconhecido fraco
```

```
    'L', -- zero fraco
```

```
    'H', -- um fraco
```

```
    '-' ); -- indiferente (don't care)
```

-- inicia um comentário

# Construções de VHDL vistas nesta aula

- Cabeçalho e bibliotecas
- Entity: significado, ports, tipo de sinais
- Architecture
- Definição de sinais internos (não fazem parte da interface)
- Atribuição de sinais
- Alguns operadores booleanos
- Comandos concorrentes
- Tipos de sinal: bit e std\_logic
- Convenção para comentário ( -- )